



# Beetle

## Ein strahlenharter Ausleseschip für LHCb

**Niels van Bakel, Jo van den Brand, Hans Verkooijen**

(NIKHEF Amsterdam)


**Daniel Baumeister, Werner Hofmann, Karl-Tasso Knöpfle,  
Sven Löchner, Michael Schmeling, Edgar Sexauer, Ulrich Trunk**  
(Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg)

**Martin Feuerstack-Raible, Josef Schweda**  
(Universität Heidelberg)


**Neville Harnew, Nigel Smale**  
(University of Oxford)

# LHCb
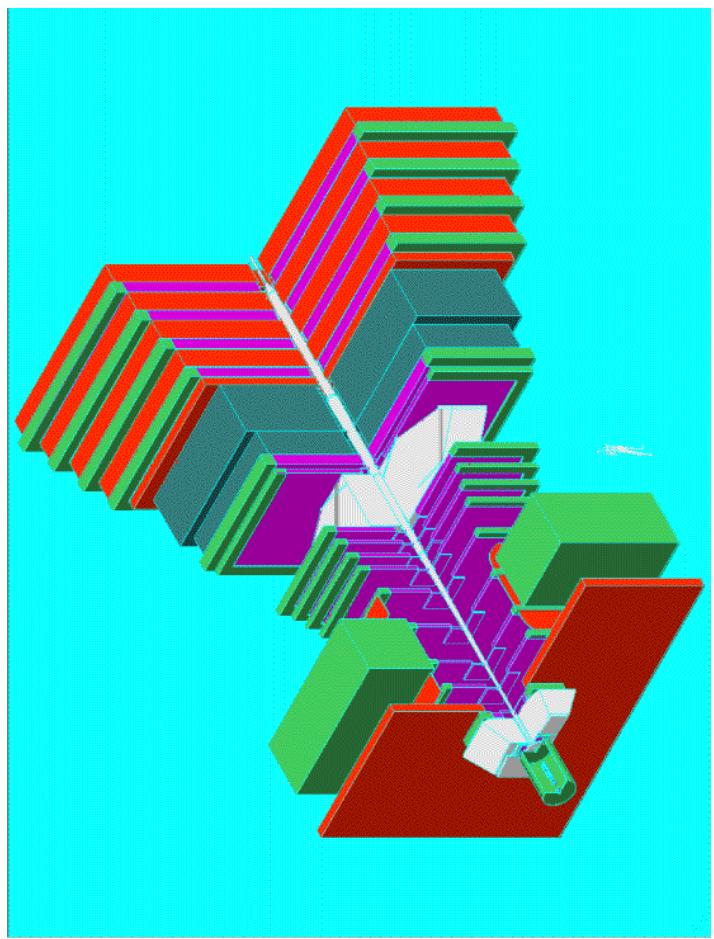
## Inbetriebnahme 2006 am LHC Kollision von Protonen mit Protonen Vorwärtsspektrometer



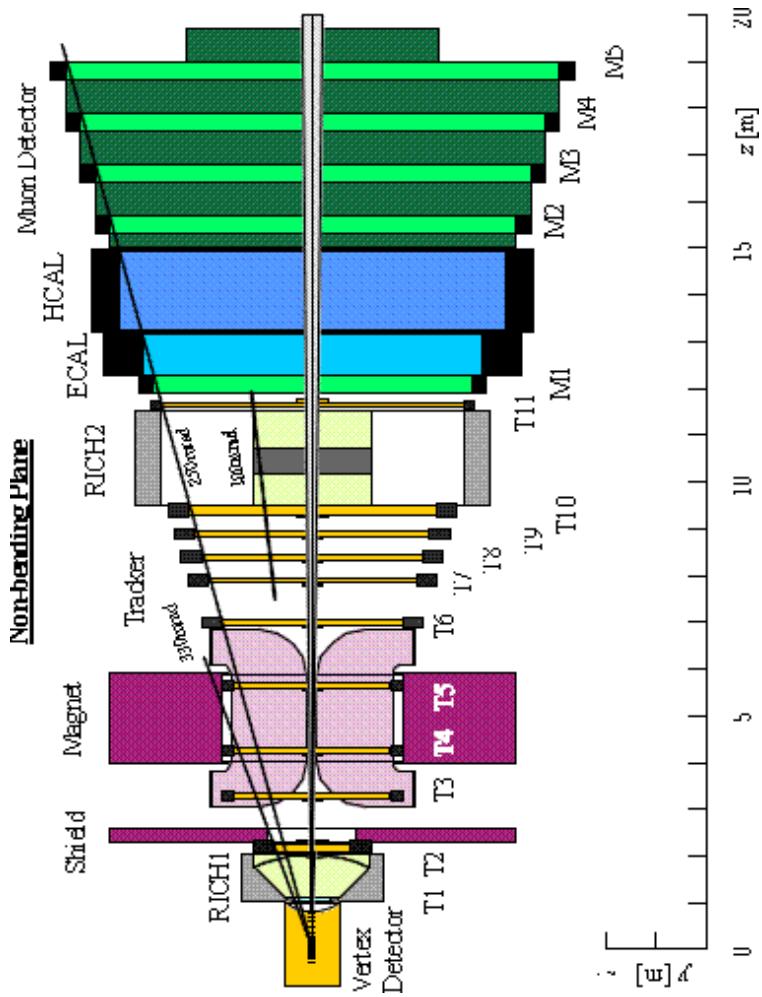Studium der CP-Verletzung im  
System der B-Mesonen



# Detektoren

## Vertex-Detektor von LHCb:

- Dicke des Siliziumdetektors: 150-200  $\mu\text{m}$
- Streifenabstand: 40-60  $\mu\text{m}$
- Streifenkapazität: 10 pF
- Deponierte Ladung eines minimal ionisierenden Teilchens (MIP) in 150  $\mu\text{m}$  Silizium: 11.000 e
- akkumulierte Strahlendosis pro Jahr: 2 Mrad

## Innenes Spurerkennungssystem:

- endgültige Technologieentscheidung offen
  - Kombination aus Siliziumstreifen-Zählern und Mikrostreifengaszählern
  - akkumulierte Strahlendosis pro Jahr: 1 Mrad
- > identischer Auslesechip für Vertexdetektor und inneres Spurerkennungssystem

## RICH (Ausweichmöglichkeit):

Multi Anode Photo Multiplier Tube

# Technische Daten

## Schlüsselparameter des L0-Triggersystems:

- Datennahme mit 40 MHz
- L0-Triggerrate 1 MHz
- max. Auslesezeit für ein Ereignis: 900 ns
- max. Latenzzeit: 160 Taktzyklen (= 4 us)
- Anzahl der gespeicherten Ereignisse: 16

## Anforderungen an die Ausleseelektronik:

- Pulsanstiegszeit: < 25 ns
- Pulsaufstiegszeit: < 30% nach 25 ns
- dynamischer Bereich: +/- 10 MIP
- $S/N > 14$  unabhängig von Bestrahlung
- Ausgabe eines schnellen Triggersignals für Pile-Up Veto
- max. Leistungsaufnahme pro Kanal: 4 mW
- kumulierte Strahlendosis: 10 Mrad über 5 Jahre

# Maßnahmen zur Erzielung der Strahlenhärt

Maßnahmen zur Erzielung der Strahlenhärt:  
(CMOS Technologie)


Verschiebung der Schwellenspannung  
nach Bestrahlung mit 1 Mrad als  
Funktion der Gateoxiddicke

Tox > 10 nm:

$$\Delta V_t \sim 1/Tox^2$$

Tox < 10 nm:

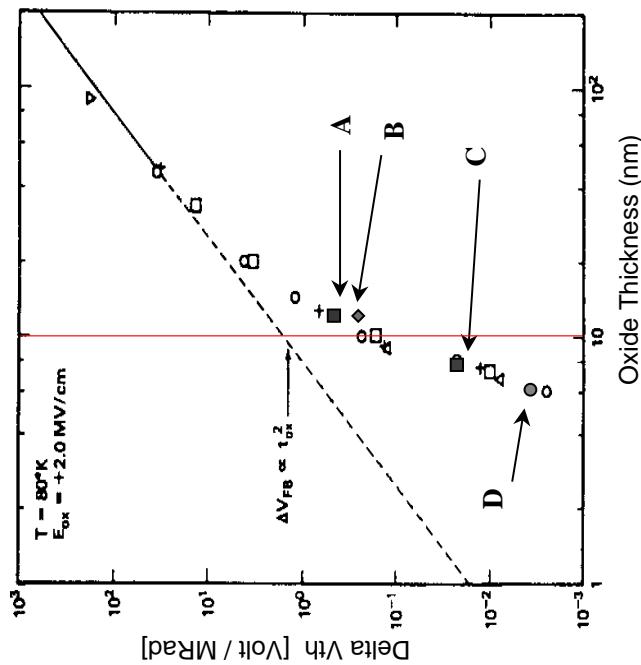Durch den Tunneleffekt werden die im  
Gateoxid gefangenen Ladungen  
reduziert




Technologie A,B: 0.5 um  
Technologie C: 0.35 um  
Technologie D: 0.25 um

After N.S. Saks, M.G. Ancona, and J.A. Modolo,  
IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol NS-31 (1984) 1249

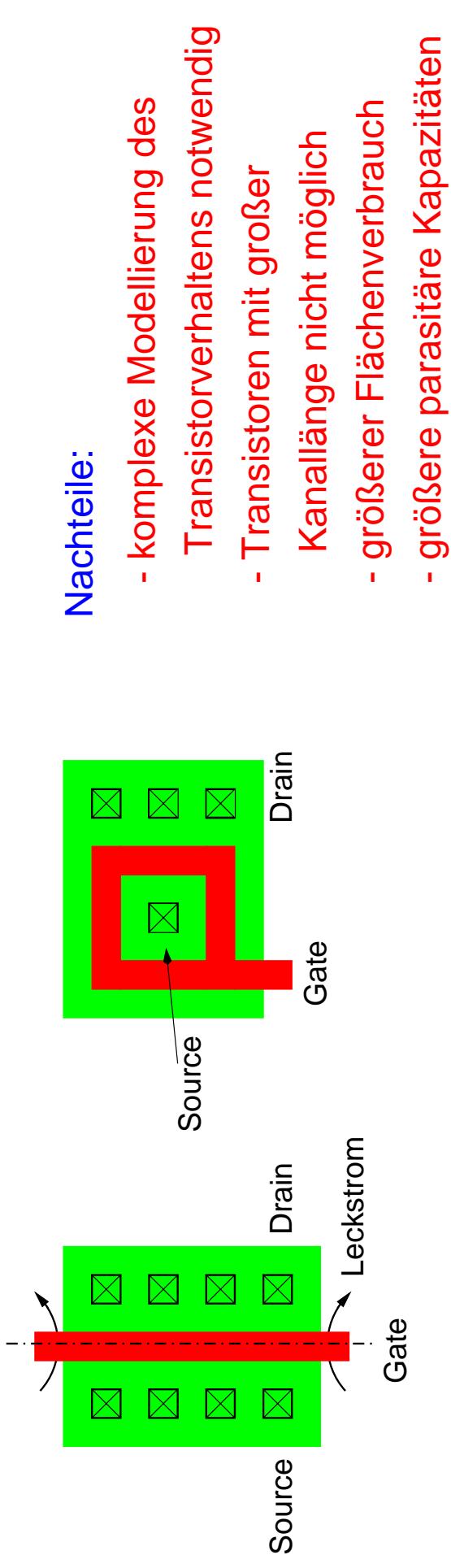
# Maßnahmen gegen Leckströme

Zunahme des Leckstromes bei nMOS-Transistoren mit der Bestrahlung


Benutzung von geschlossenen nMOS-Transistoren:



# Funktionsübersicht Beetle 1.1

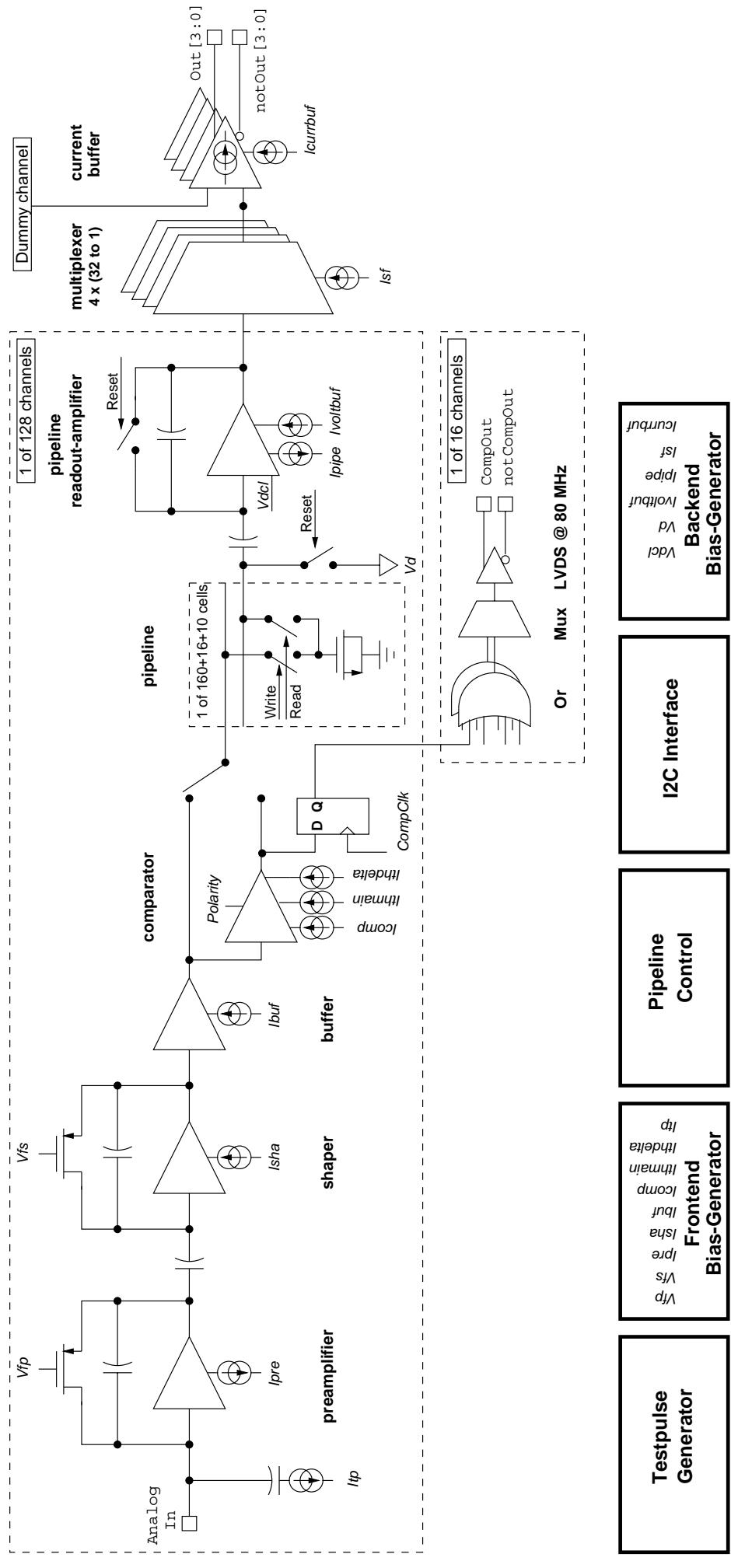


# Layout des Beetle 1.1

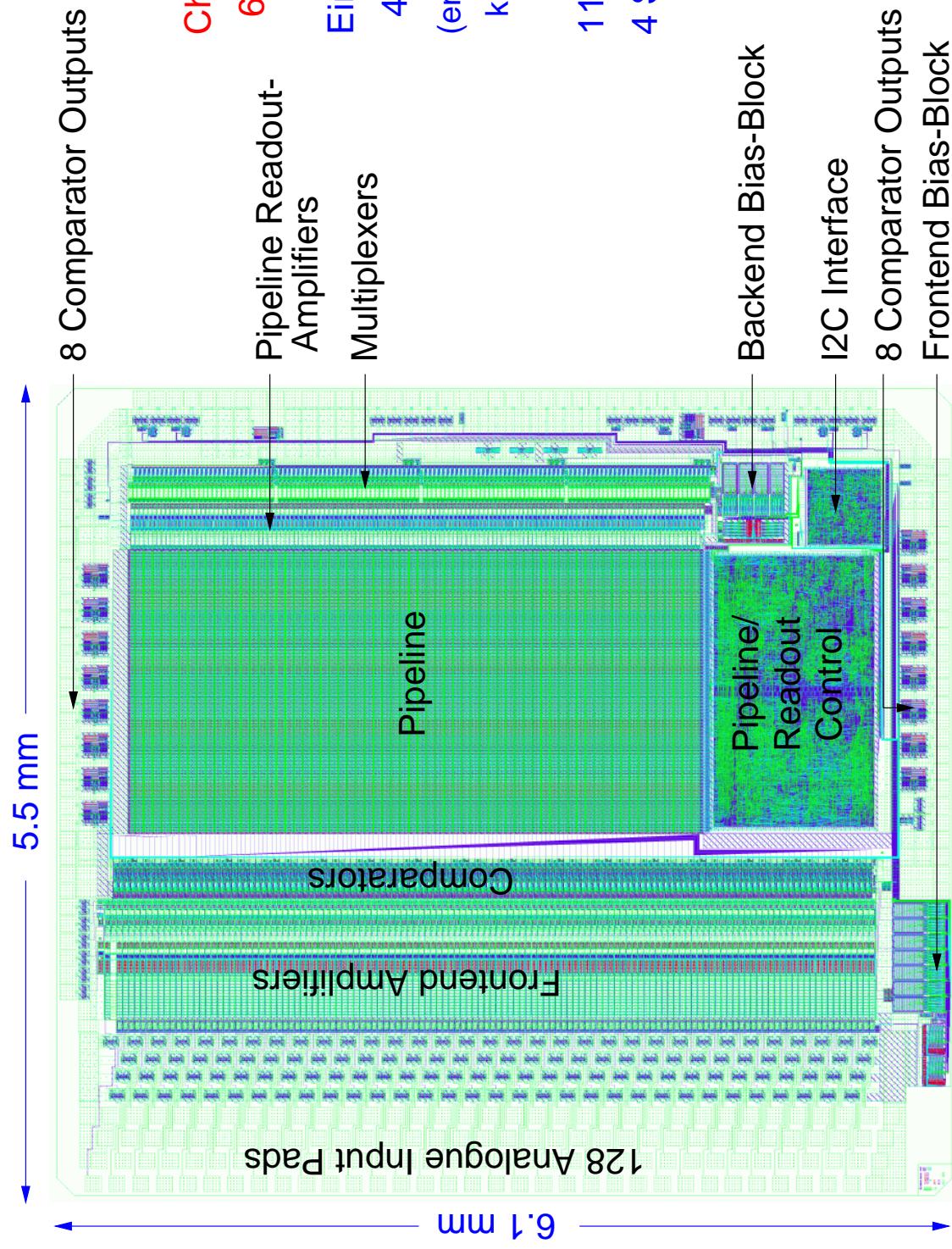

# Vorverstärker

## Messung am Testkanal des Beetle

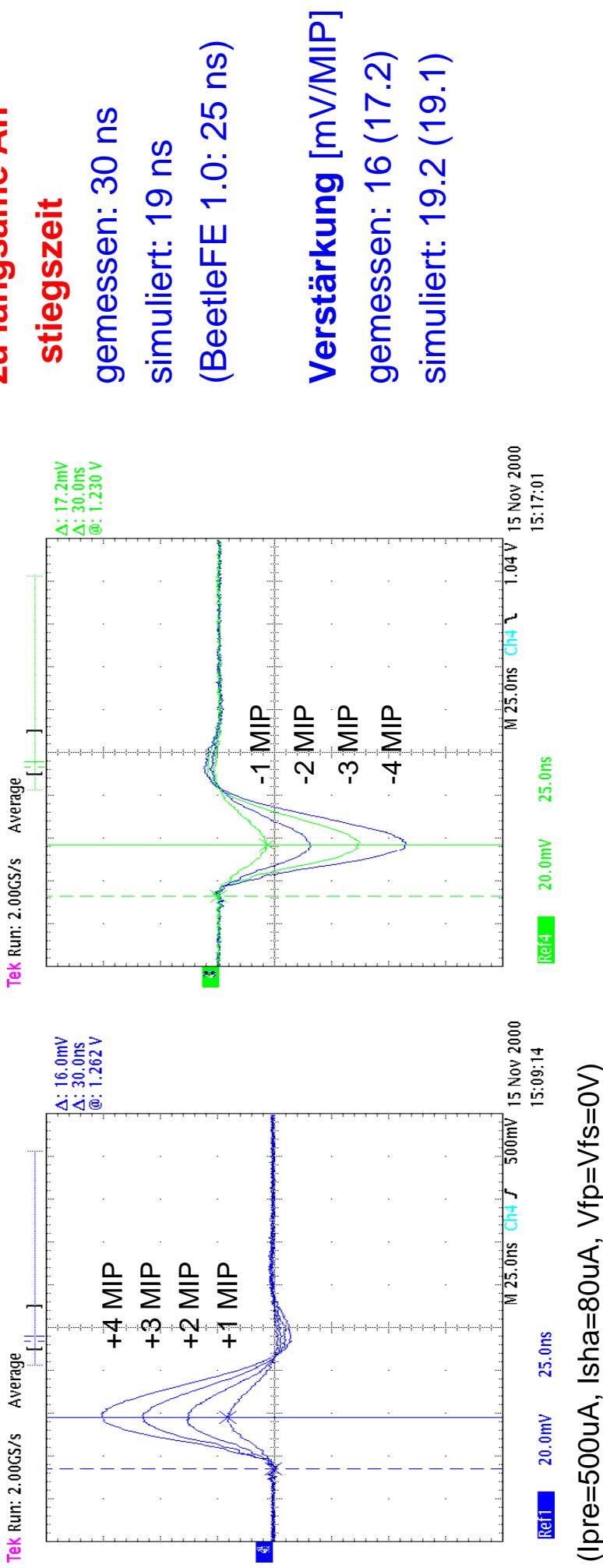


# Rauschen


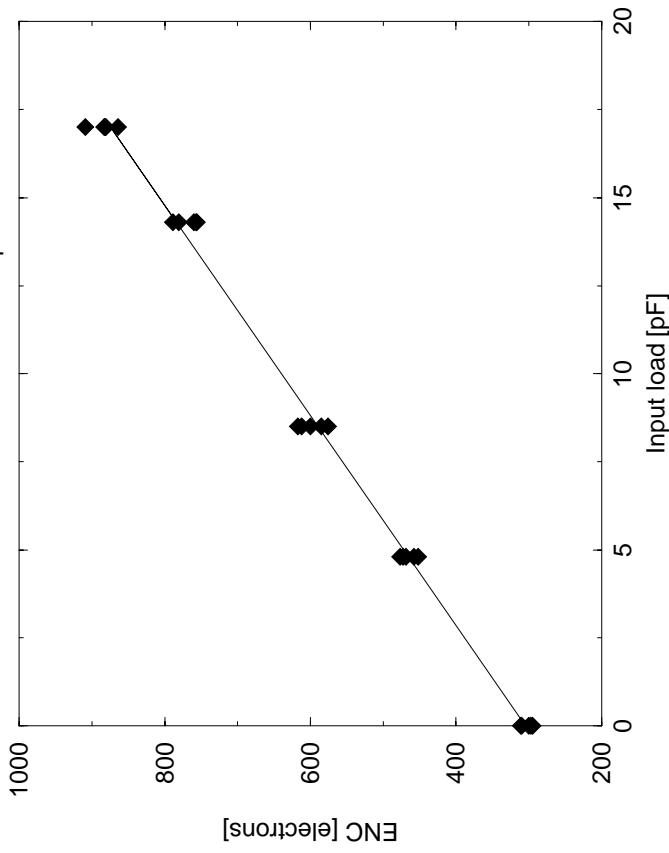
## Rauschen der Eingangsstufe als Funktion der Lastkapazität

Set4, I<sub>pre</sub>=600uA, Tpeak=28ns

$$\text{ENC} = 303 \text{ e}^- + 33.6 \text{ e}^- / \text{pF}$$




$$\text{ENC} = 303 \text{ e}^- + 33.6 \text{ e}^- / \text{pF}$$

$$\longrightarrow \left. \frac{\text{S/N}}{\text{10pF, 1 MIP}} \right| > 17$$

(BeetleFE 1.0)


# Komparator

## Blockschaltbild

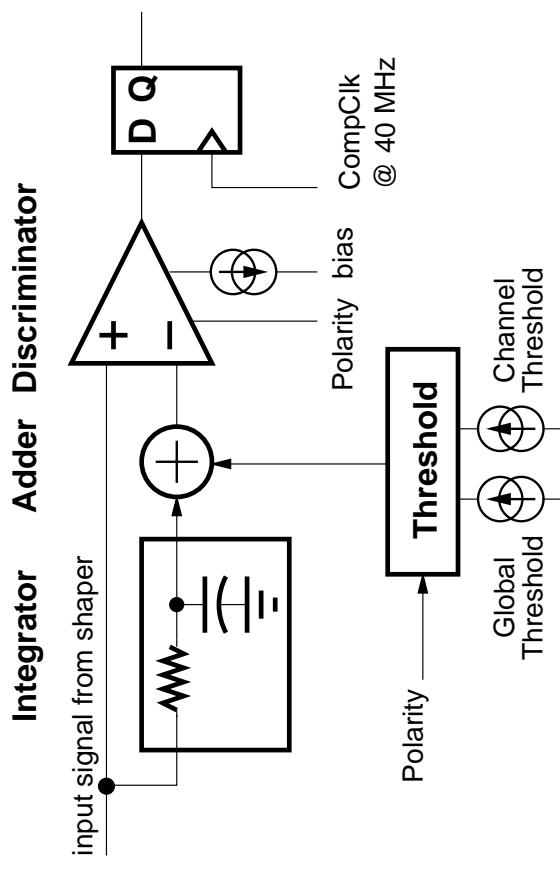

- programmierbarer Schwellwert für jeden Kanal
  - gemeinsamer Wert für alle Kanäle
  - Kanalwert (3 Bit Auflösung)
- 4 benachbarte Kanäle verordert
- 16 LVDS-Ausgänge mit 80 MHz


# Analoge Ausgangsstufe

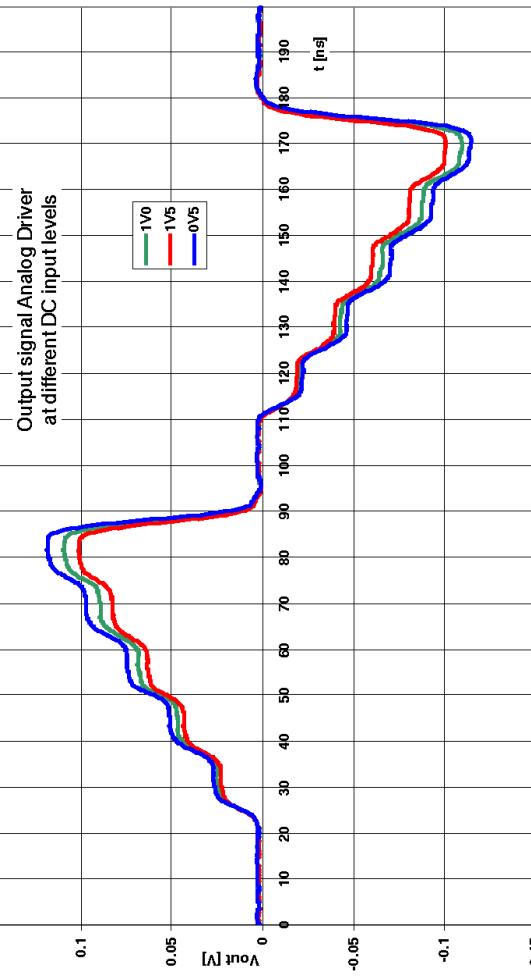
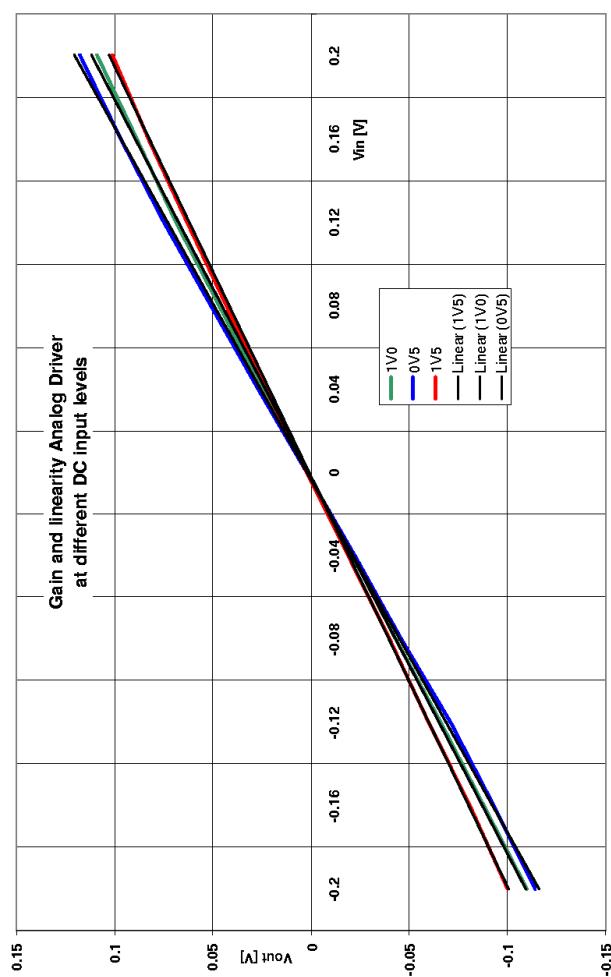
## Differentielle analoge Ausgangsstufe

gemessen nach 10 m (100 Ohm UTP Kabel)

Ausgangssignale entsprechen:  
0 bis 10 MIP bzw. 0 bis -10 MIP




Linearität der analogen Ausgangsstufe

# Analoge Auslese



Auslesemodus: 128 Kanäle an 1 Ausgang

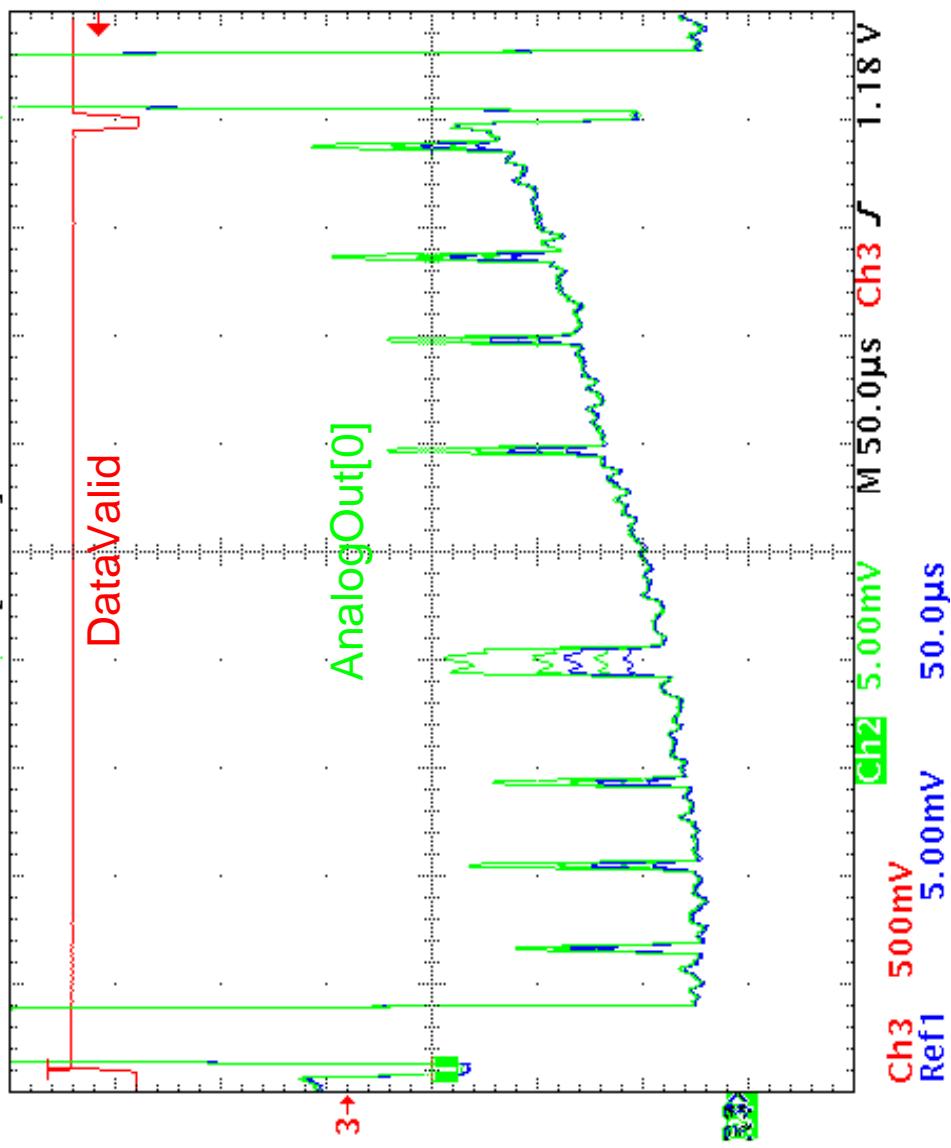

(Rclk=1/32 Sclk = 1.25 MHz)

11 Eingangssignale:

(8, 20, 32, 48-51, 80, 96, 108, 124)

Eingangssignale entsprechen:

1 MIP, 2 MIP, 3 MIP, 4 MIP, 7 MIP

Differentielle Ausgangsverstärkung:

Simulation: 55 uA/MIP (3 mV/MIP)

Messung: 26 uA/MIP (1.4 mV/MIP)

Grundlinien-Verschiebung:

Spannungsabfall einer internen  
Versorgungsleitung

# Zusammenfassung und Ausblicke

## Beetle 1.0

Gesamte Auslesekette funktioniert

Bekannte Fehler sind:

- fehlerhaftes Layout eines Tristatebuffers
  - Transmissiongates sind falsch implementiert
  - zu schwach eingegebauter Voltagebuffer
  - Beschaltungstehler im Multiplexer
  - Anstiegs-/ und Abfallzeiten des Vorverstärkers zu lang
- noch unverstanden

## Beetle 1.1

(Abgabe Ende Februar)